

SULIT

---

**UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS**

Peperiksaan Akhir Semester Pertama  
Sidang Akademik 2020/2021

Disember 2020

**DMT 231 – Analogue Electronics**  
**[Elektronik Analog]**

Masa: 3 jam

---

Please make sure that this question paper has **FOURTEEN (14)** printed pages including this front page before you start the examination.

*[Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi **EMPAT BELAS (14)** muka surat yang bercetak termasuk muka hadapan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.]*

This question paper has **TWO (2)** parts.

*[Kertas soalan ini mempunyai **DUA (2)** bahagian.]*

**Part A** : This part has **FOUR (4)** questions. Answer all questions (80 marks).

*[Bahagian A : Bahagian ini mengandungi **EMPAT (4)** soalan. Jawab semua soalan (80 markah).]*

**Part B** : This part has **TWO (2)** questions. Answer any **ONE (1)** question (20 marks).

*[Bahagian B : Bahagian ini mengandungi **DUA (2)** soalan. Jawab mana-mana **SATU (1)** soalan (20 markah).]*

Each question contributes **TWENTY (20)** marks.

*[Setiap soalan menyumbang **DUA PULUH (20)** markah.]*

List of equation is given in **Appendix**.

*[Senarai persamaan-persamaan diberikan pada **Lampiran**.]*

SULIT

**Part A***[Bahagian A]***Answer all questions.***[Jawab semua soalan.]***Question 1***[Soalan 1]*

- (a) State **TWO (2)** conditions for Bipolar Junction Transistor (BJT) as amplifying device.  
*[Nyatakan DUA (2) keadaan untuk Transistor Simpangan Dwipolar (BJT) sebagai peranti penguat.]*
- (2 Marks/ Markah)

- (b) Identify  $i_C = (\beta / 1 + \beta) * i_E$  by using these 2 parameters:  
*[Kenalpasti  $i_C = (\beta / 1 + \beta) * i_E$  dengan menggunakan 2 parameter ini:]*

$$i_E = i_B + i_C \quad ; \quad i_C = \beta i_B$$

(3 Marks/ Markah)

- (c) Referring to **Figure 1**.

*[Merujuk Rajah 1.]*

- (i) Write the equation for base current,  $I_B$  for the amplifier circuit.  
*[Tuliskan persamaan bagi arus tapak,  $I_B$  bagi litar penguat.]*
- (2 Marks/ Markah)

- (ii) Sketch the small-signal equivalent circuit for the circuit.  
*[Lakarkan litar setara isyarat-kecil untuk litar.]*
- (6 Marks/ Markah)

- (iii) Label the small-signal equivalent circuit in (c)(ii).  
*[Labelkan litar setara isyarat-kecil dalam (c)(ii).]*
- (2 Marks/ Markah)

- (iv) Write the equation for output voltage,  $v_o$  and input voltage,  $v_s$ .  
*[Tulis persamaan bagi voltan keluaran,  $v_o$  dan voltan masukan,  $v_s$ .]*
- (3 Marks/ Markah)

- (v) Write the equation for small signal voltage gain,  $A_v$ .  
*[Tulis persamaan bagi gandaan voltan isyarat kecil,  $A_v$ .]*
- (2 Marks/ Markah)

....3/-

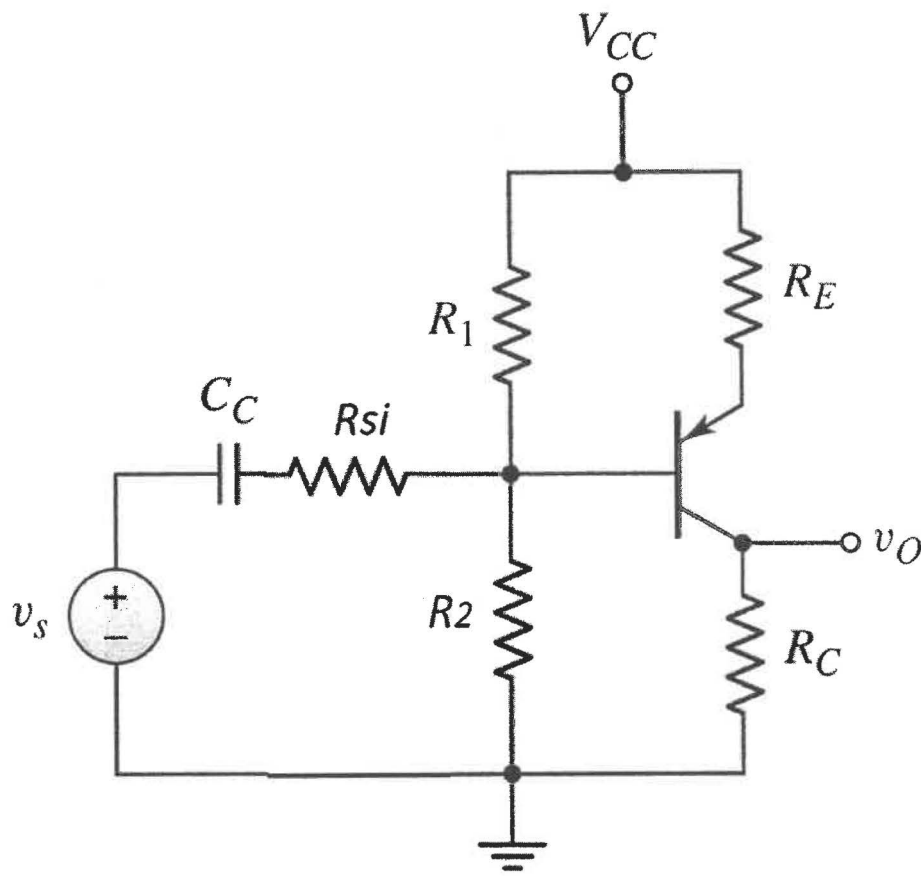


Figure 1  
[Rajah 1]

....4/-

**Question 2***[Soalan 2]*

- (a) Refer to **Figure 2**, identify the type of amplifier configuration for the amplifier circuit.  
*[Rujuk Rajah 2, kenalpasti jenis tatarajah penguat bagi litar penguat.]*  
(1 mark/ Markah)
- (b) For the amplifier circuit in **Figure 2**, assume the transistor parameters are  $\beta = 75$ ,  $V_{BE(on)} = 0.7 \text{ V}$ ,  $V_T = 26 \text{ mV}$  and  $V_A = 80 \text{ V}$ . Evaluate:  
*[Untuk litar penguat dalam Rajah 2, andaikan parameter transistor adalah  $\beta = 75$ ,  $V_{BE(on)} = 0.7 \text{ V}$ ,  $V_T = 26 \text{ mV}$  dan  $V_A = 80 \text{ V}$ . Nilaiakan:]*
- (i) base current,  $I_{BQ}$ .  
*[arus tapak,  $I_{BQ}$ .]*  
(2 Marks/ Markah)
- (ii) collector current,  $I_{CQ}$  and emitter-collector voltage,  $V_{CEQ}$ .  
*[arus pemungut,  $I_{CQ}$  dan voltan pemancar-pemungut,  $V_{CEQ}$ .]*  
(3 Marks/ Markah)
- (iii) transconductance,  $g_m$ .  
*[trankonduktan,  $g_m$ .]*  
(2 Marks/ Markah)
- (iv) diffusion resistance,  $r_\pi$  and output resistance,  $r_o$ .  
*[rintangan resapan,  $r_\pi$  dan rintangan keluaran,  $r_o$ .]*  
(2 Marks/ Markah)
- (c) Sketch and label small-signal equivalent circuit for circuit configuration shown in **Figure 2**.  
*[Lakarkan dan labelkan litar setara isyarat-kecil bagi tatarajah litar yang ditunjukkan dalam Rajah 2.]*  
(6 Marks/ Markah)
- (d) Evaluate small-signal voltage gain,  $A_v$ .  
*[Nilaiakan voltan gandaan isyarat-kecil,  $A_v$ .]*  
(4 Marks/ Markah)

....5/-

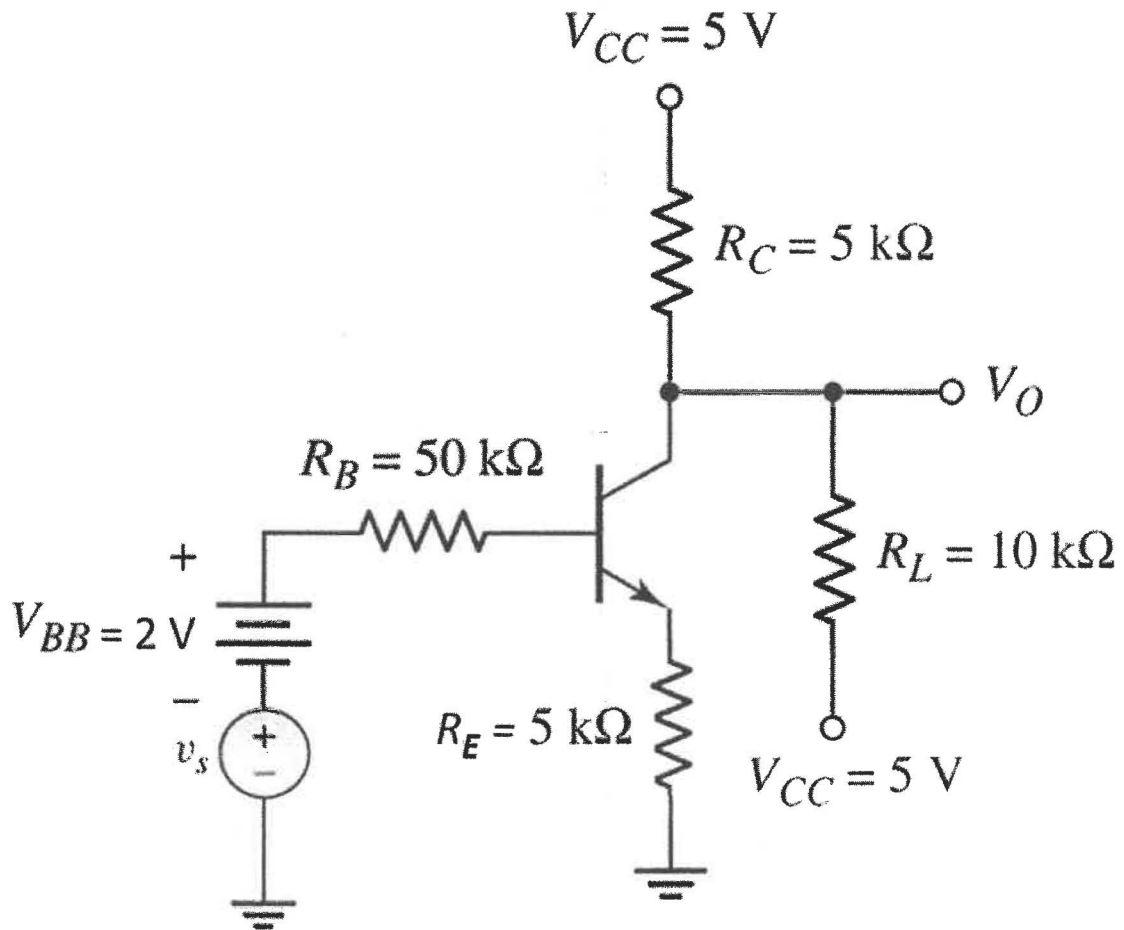


Figure 2  
[Rajah 2]

**Question 3**

[Soalan 3]

- (a) State **THREE (3)** types of Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET) amplifier.  
[Nyatakan **TIGA (3)** jenis Separa Pengalir Oksida Logam Transistor Kesan Medan (MOSFET).]  
(3 Marks/ Markah)
- (b) State **TWO (2)** advantages of Field Effect Transistor (FET) device.  
[Nyatakan **DUA (2)** kelebihan peranti Transistor Kesan Medan (FET).]  
(2 Marks/ Markah)
- (c) **Figure 3** show a MOSFET transistor with  $K_n = 1 \text{ mA/V}^2$ ,  $V_{TN} = 2 \text{ V}$ ,  $\lambda = 0$ ,  $R_1 = 300 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 200 \text{ k}\Omega$ ,  $R_D = 3 \text{ k}\Omega$  and  $R_S = 2 \text{ k}\Omega$ .  
[Rajah 3 menunjukkan satu transistor MOSFET dengan  $K_n = 1 \text{ mA/V}^2$ ,  $V_{TN} = 2 \text{ V}$  dan  $\lambda = 0$ ,  $R_1 = 300 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 200 \text{ k}\Omega$ ,  $R_D = 3 \text{ k}\Omega$  and  $R_S = 2 \text{ k}\Omega$ .]
- (i) Evaluate gate voltage,  $V_G$ .  
[Nilaikan voltan pintu,  $V_G$ .]  
(1 Mark/ Markah)
- (ii) Evaluate gate-source voltage,  $V_{GS}$ .  
[Nilaikan voltan pintu sumber,  $V_{GS}$ .]  
(3 Marks/ Markah)
- (iii) Evaluate quiescent point (Q-point) values of  $I_{DQ}$  and  $V_{DSQ}$ .  
[Nilaikan nilai-nilai titik sepi (titik-Q) bagi  $I_{DQ}$  dan  $V_{DSQ}$ .]  
(4 Marks/ Markah)
- (iv) Evaluate transconductance,  $g_m$ .  
[Nilaikan transkonduktan,  $g_m$ .]  
(1 Mark/ Markah)
- (v) Sketch the small-signal equivalent circuit for the circuit.  
[Lakarkan litar setara isyarat-kecil untuk litar].  
(4 Marks/ Markah)
- (vi) Evaluate small-signal voltage gain,  $A_v = v_o / v_i$ .  
[Nilaikan gandaan voltan isyarat-kecil,  $A_v = v_o / v_i$ .]  
(2 Marks/ Markah)

....7/-

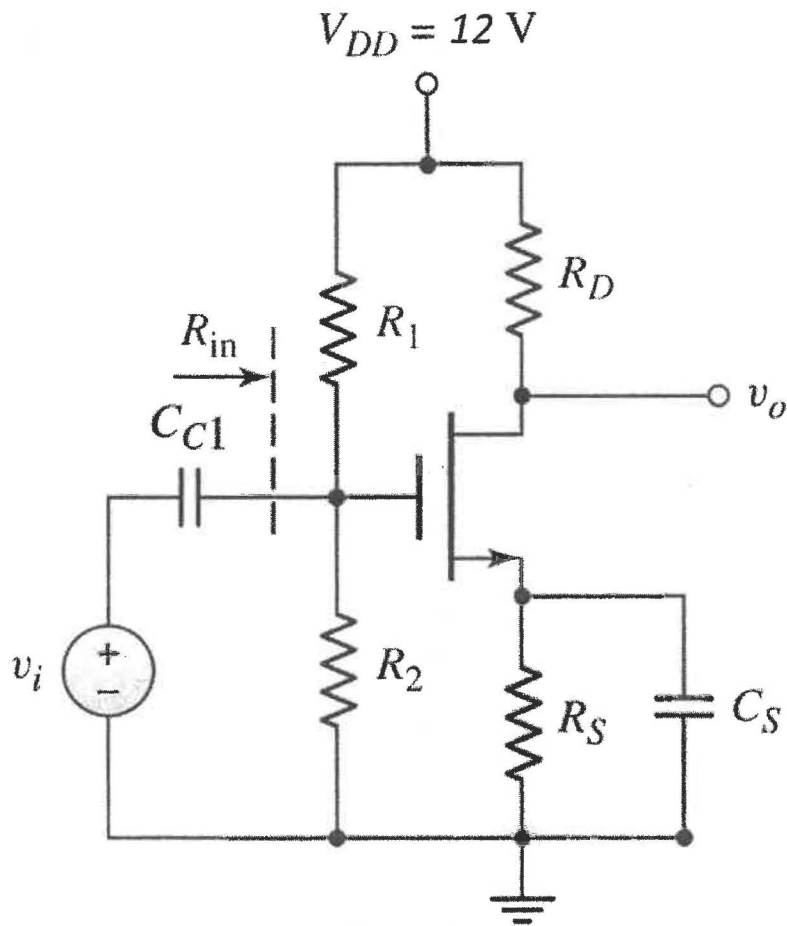


Figure 3  
[Rajah 3]

....8/-

**Question 4***[Soalan 4]*

- (a) **Figure 4** shows a two-stage common-emitter amplifier in a cascade configuration with npn transistors. The circuit elements for transistor  $Q_1$  and  $Q_2$  are  $\beta_1 = \beta_2 = 120$ ,  $V_{BE(ON)} = 0.7$  V and  $V_A = \infty$ . Evaluate:

*[Rajah 4 menunjukkan dua peringkat litar penguat pemancar-sepunya dalam satu latta tatarajah bersama transistor npn. Elemen-elemen untuk transistor  $Q_1$  dan  $Q_2$  adalah  $\beta_1 = \beta_2 = 120$ ,  $V_{BE(ON)} = 0.7$  V dan  $V_A = \infty$ . Nilakan;]*

- (i) Thevenin resistor and voltage,  $R_{TH}$  and  $V_{TH}$  for transistor  $Q_1$ .  
*[Rintangan Thevenin,  $R_{TH}$  dan voltan Thevenin,  $V_{TH}$  untuk transistor  $Q_1$ .]*  
(2 Marks/ Markah)
- (ii) The quiescent current for transistor  $Q_1$ ,  $I_{BQ1}$  and  $I_{CQ1}$ .  
*[Arus sepi bagi transistor  $Q_1$ ,  $I_{BQ1}$  dan  $I_{CQ1}$ .]*  
(3 Marks/ Markah)
- (iii) The quiescent current for transistor  $Q_2$ ,  $I_{BQ2}$  and  $I_{CQ2}$ .  
*[Arus sepi bagi transistor  $Q_2$ ,  $I_{BQ2}$  dan  $I_{CQ2}$ .]*  
(2 Marks/ Markah)
- (iv) Diffusion resistance,  $r_{\pi 1}$  and  $r_{\pi 2}$ .  
*[Rintangan resapan,  $r_{\pi 1}$  dan  $r_{\pi 2}$ .]*  
(1 Mark/ Markah)
- (v) Transconductance,  $g_{m1}$  and  $g_{m2}$ .  
*[Transkonduktan,  $g_{m1}$  dan  $g_{m2}$ .]*  
(1 Mark/ Markah)
- (b) Sketch and label the AC equivalent circuit for multistage amplifier circuit shown in **Figure 4**.  
*[Lakar dan labelkan litar setara AC untuk litar penguat berbilang peringkat yang ditunjukkan dalam **Rajah 4**.]*  
(5 Marks/ Markah)
- (c) From answer in 4(b),  
*[Daripada jawapan dalam 4(b),]*
- (i) Write the equation for output voltage,  $v_o$  and input voltage,  $v_s$ .  
*[Tulis persamaan bagi voltan keluaran,  $v_o$  dan voltan masukan,  $v_s$ .]*  
(4 Marks/ Markah)
- (ii) Evaluate the small-signal voltage gain,  $A_v$ .  
*[Nilakan gandaan voltan isyarat-kecil,  $A_v$ .]*  
(2 Marks/ Markah)
- ....9/-



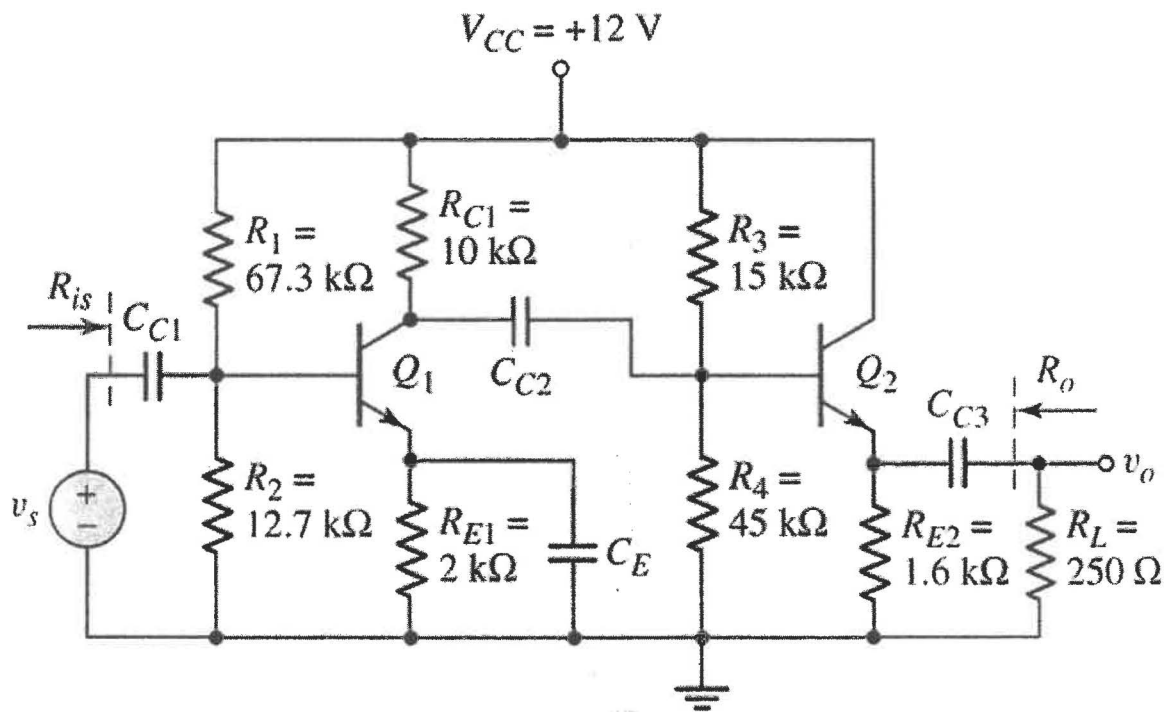


Figure 4  
[Rajah 4]

....10/-

SULIT

**Part B***[Bahagian B]***Answer any ONE (1) question.***[Jawab mana-mana SATU (1) soalan.]***Question 5***[Soalan 5]*

- (a) Power amplifiers are generally classified into Class A, Class B, Class AB and Class C. Sketch and label collector current versus time for all class of power amplifiers.

*[Penguat-penguat kuasa secara umum dikelaskan kepada Kelas A, Kelas B, Kelas AB dan Kelas C. Lakar dan labelkan arus pemungut melawan masa untuk kesemua kelas penguat-penguat kuasa.]*

- (i) Class A and Class B amplifier

*[Penguat kelas A dan kelas B.]*

(4 Marks/ Markah)

- (ii) Class AB and Class C amplifier.

*[Penguat kelas AB dan kelas C.]*

(4 Marks/ Markah)

- (b) **Figure 5** shows an operation of Class AB power amplifier consists of complementary pair electronic devices. State the condition of transistor  $Q_n$ ,  $Q_p$ ,  $V_o$  and  $i_{Cn}$  when;

*[Rajah 5 menunjukkan operasi Kelas AB penguat kuasa terdiri daripada peranti elektronik pasangan pelengkap. Nyatakan keadaan transistor  $Q_n$ ,  $Q_p$ ,  $V_o$  dan  $i_{Cn}$  apabila:]*

- (i)  $V_i = 0$ .

*[ $V_i = 0$ .]*

(4 Marks/ Markah)

- (ii)  $V_i$  increase.

*[ $V_i$  bertambah.]*

(4 Marks/ Markah)

- (iii)  $V_i$  decrease.

*[ $V_i$  berkurang.]*

(4 Marks/ Markah)

...11/-

**SULIT**

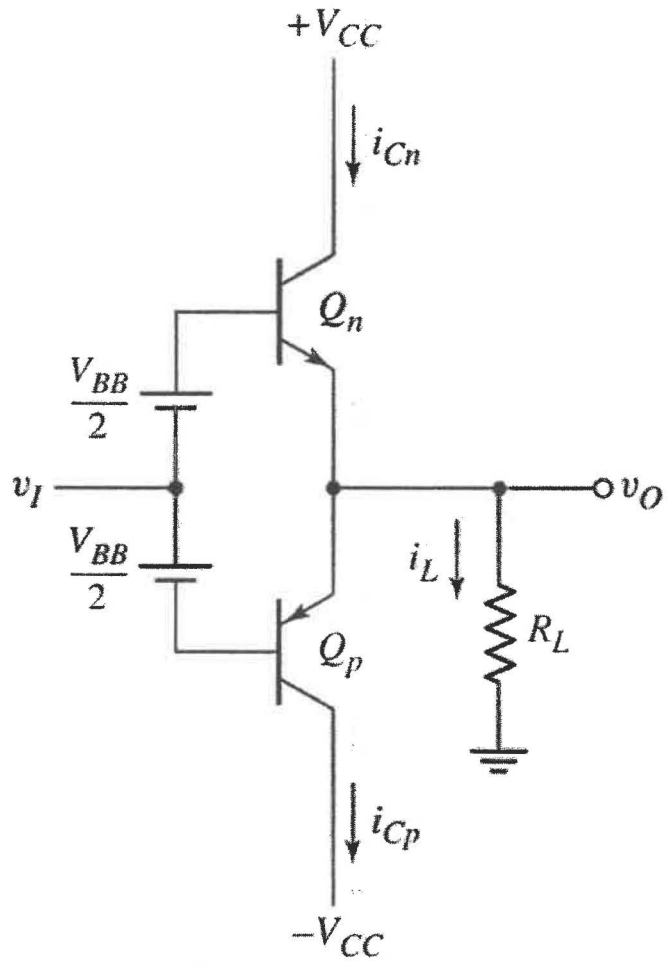


Figure 5  
[Rajah 5]


....12/-

SULIT

**Question 6***[Soalan 6]*

- (a) JFET is three-terminal semiconductor device that can be used as electronically-controlled switches, amplifiers, or voltage-controlled resistors. Sketch and label:  
*[JFET adalah peranti semikonduktor tiga terminal yang boleh digunakan sebagai suis kawalan elektronik, penguat, atau voltan-kawalan perintang. Lakar dan labelkan.]*
- (i) Junction Field Effect Transistor (JFET) symbol for both channels.  
*[Simpang Transistor Kesan Medan (JFET) simbol bagi kedua-dua saluran.]*  
(4 Marks/ Markah)
- (ii) JFET bias circuit for self-bias circuit and voltage-divider bias circuit.  
*[litar pincang JFET bagi litar diri-pincang dan litar pembahagi-voltan pincang.]*  
(4 Marks/ Markah)
- (b) The amplifier shown in **Figure 6(a)**, the transistor parameters are  $I_{DSS} = 12 \text{ mA}$ , and  $V_{GS(OFF)} = -3 \text{ V}$ . The transfer characteristic curve is given in the **Figure 6(b)**.  
*[Penguat yang ditunjukkan dalam Rajah 6(a), parameter transistor adalah  $I_{DSS} = 12 \text{ mA}$  dan  $V_{GS(OFF)} = -3 \text{ V}$ . Lengkungan sifat pindahan diberi dalam Rajah 6(b).]*
- (i) State the type of amplifier configuration for the amplifier circuit.  
*[Nyatakan jenis penguat tatarajah bagi litar penguat.]*  
(2 Marks/ Markah)
- (ii) Calculate gate voltage,  $V_G$ .  
*[Kirakan voltan pintu,  $V_G$ .]*  
(3 Marks/ Markah)
- (iii) Sketch a Direct Current (DC) load line and determine the Q-point for the circuit.  
*[Lakarkan garis beban Arus Terus (DC) dan tentukan titik-Q untuk litar.]*  
(7 Marks/ Markah)

....13/-

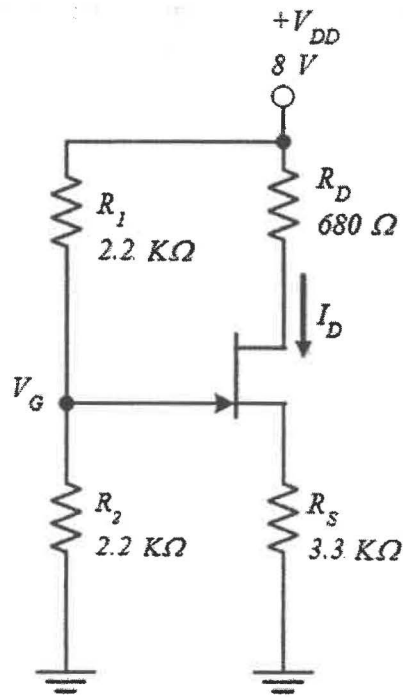

(a)

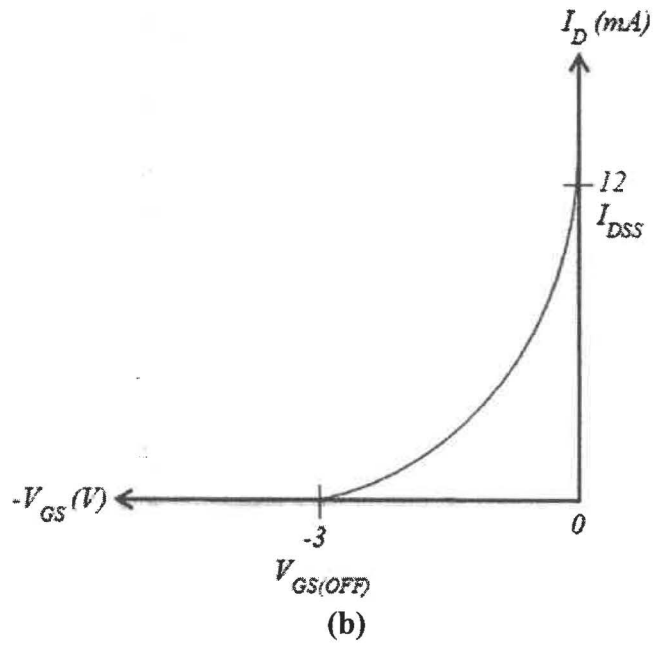


Figure 6  
[Rajah 6]

-0000000-

## Appendix

[Lampiran]

1.  $g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T}$
2.  $g_m = 2K_n(V_{GS} - V_{TN})$
3.  $g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)$
4.  $A_v = -g_m R_C \left(\frac{r_\pi}{r_\pi + R_D}\right)$
5.  $A_v = -g_m \left(\frac{R_1 \parallel R_2 \parallel r_\pi}{(R_1 \parallel R_2 \parallel r_\pi) + R_S}\right) (R_C \parallel r_o)$
6.  $A_v = -\frac{\beta R_C}{r_\pi + (1 + \beta)R_E} \left(\frac{R_i}{R_i + R_S}\right)$
7.  $A_v = \frac{(1 + \beta)(r_o \parallel R_E)}{r_\pi + (1 + \beta)(r_o \parallel R_E)} \left(\frac{R_i}{R_i + R_S}\right)$
8.  $A_v = g_m \left(\frac{R_C \parallel R_L}{R_S}\right) \left(\frac{r_\pi}{1 + \beta} \parallel R_E \parallel R_S\right)$
9.  $A_v = -g_m (r_o \parallel R_D)$
10.  $A_v = \frac{-g_m (r_o \parallel R_D \parallel R_L)}{1 + g_m R_S}$
11.  $A_v = -g_m (r_o \parallel R_D \parallel R_L) \left(\frac{R_i}{R_i + R_{Si}}\right)$
12.  $A_v = \frac{g_m (r_o \parallel R_S \parallel R_L)}{1 + g_m (r_o \parallel R_S \parallel R_L)} \left(\frac{R_i}{R_i + R_{Si}}\right)$
13.  $A_v = \frac{g_m (r_o \parallel R_D \parallel R_L)}{1 + g_m R_{Si}}$
14.  $A_v = -g_m (r_o \parallel R_D \parallel R_L)$
15.  $A_v = \frac{g_m (r_o \parallel R_S \parallel R_L)}{1 + g_m (r_o \parallel R_S \parallel R_L)}$
16.  $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$
17.  $I_D = K_N (V_{GS} - V_{TN})^2$
18.  $I_D = K_P (V_{SG} - V_{TP})^2$
19.  $V_{DS(sat)} = V_{GS} - V_{TN}$
20.  $V_{SD(sat)} = V_{SG} - V_{TP}$